
LAB2_Comunicaciones1_2195551

Parte 2-1 creación de bloques jerárquicos:

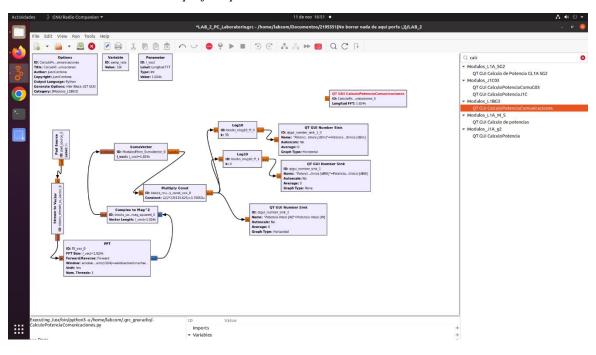Evidencia de la creación del bloque jerárquico:



Demostración del funcionamiento del bloque con una señal Seno de amplitud variable:

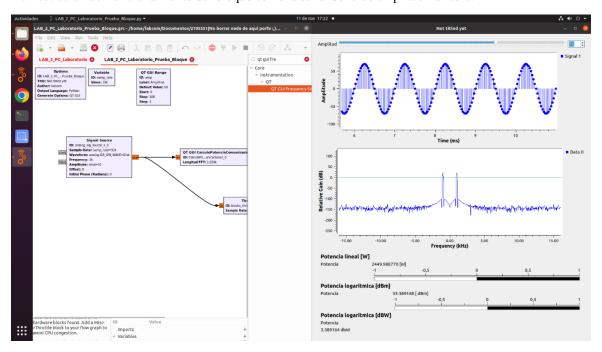


Ilustración 1: LAB2_Seno_Amplitud_10

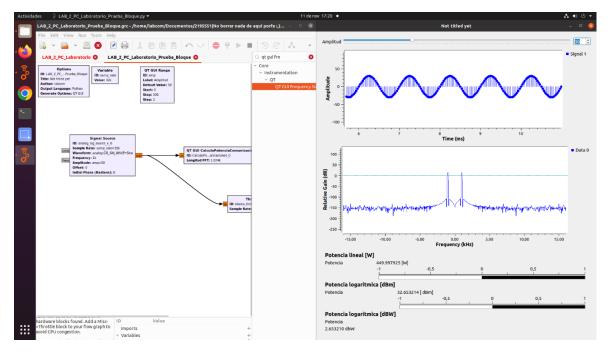


Ilustración 2: LAB2_Seno_Amplitud_20

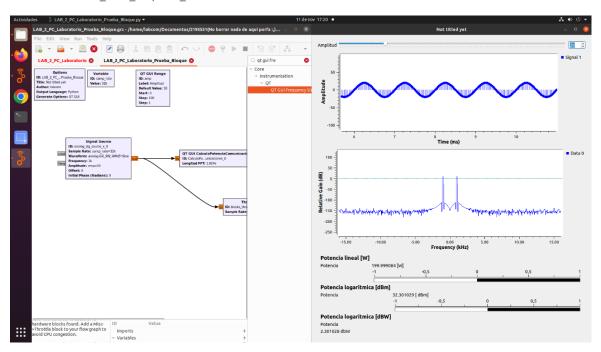


Ilustración 3: LAB2_Seno_Amplitud_30

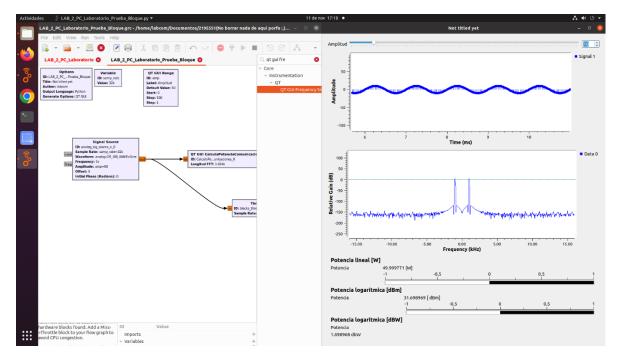


Ilustración 4: LAB2_Seno_Amplitud_70

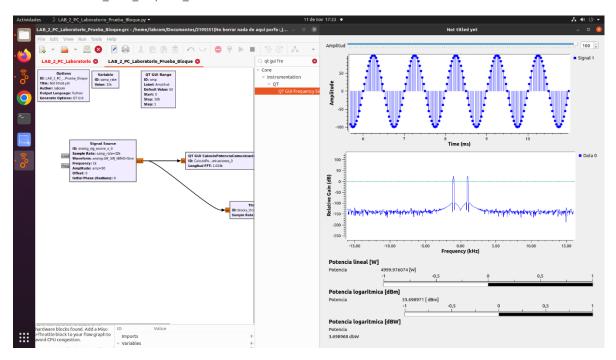


Ilustración 5: LAB2_Seno_Amplitud_100

Demostración del funcionamiento del bloque con una señal Diente de Sierra de amplitud variable:

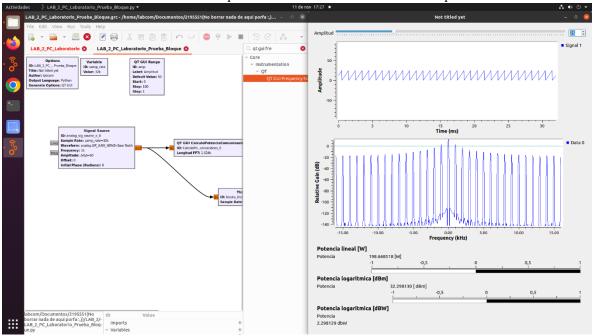


Ilustración 6: LAB2_DienteSierra_Amplitud_25

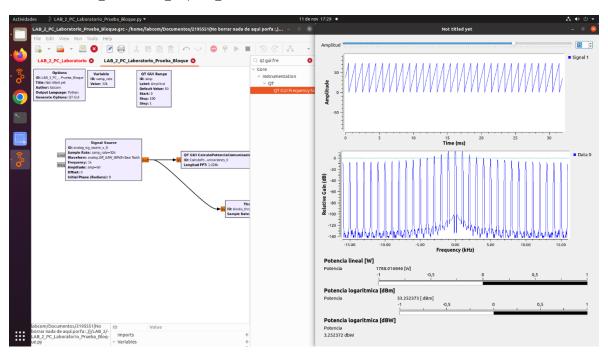


Ilustración 7: LAB2_DienteSierra_Amplitud_75

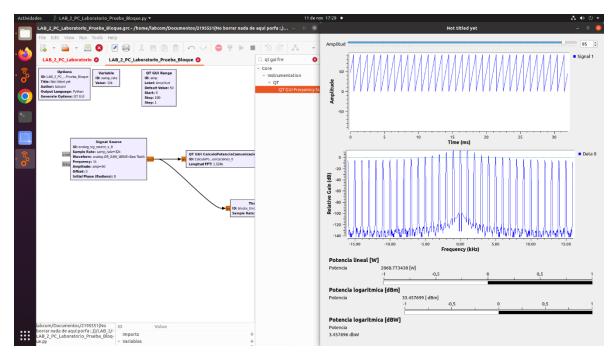


Ilustración 8: LAB2_DienteSierra_Amplitud_95

Demostración del funcionamiento del bloque con una señal Cuadrada de amplitud variable:

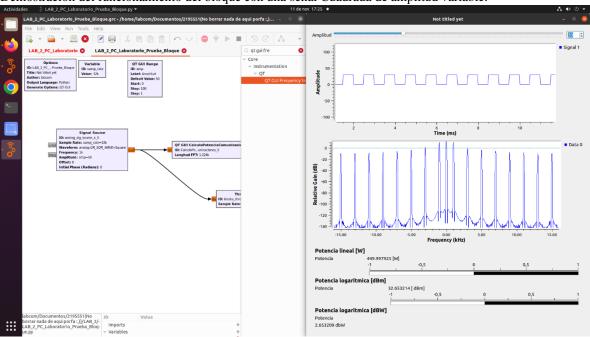


Ilustración 9: LAB2_Cuadrada_Amplitud_5

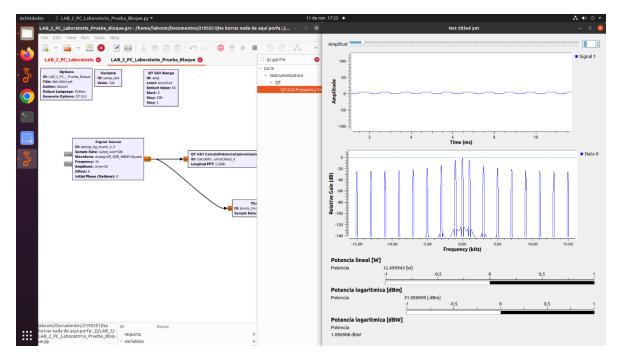


Ilustración 10: LAB2_Cuadrada_Amplitud_30



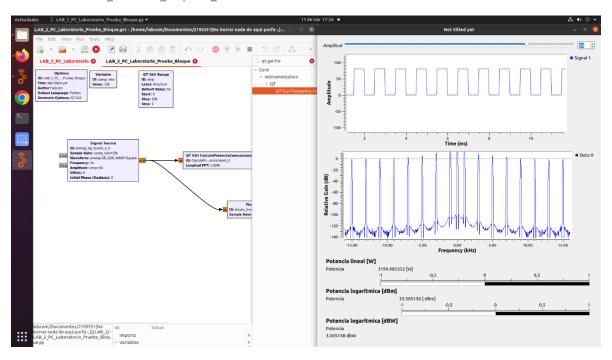


Ilustración 11: LAB2_Cuadrada_Amplitud_80

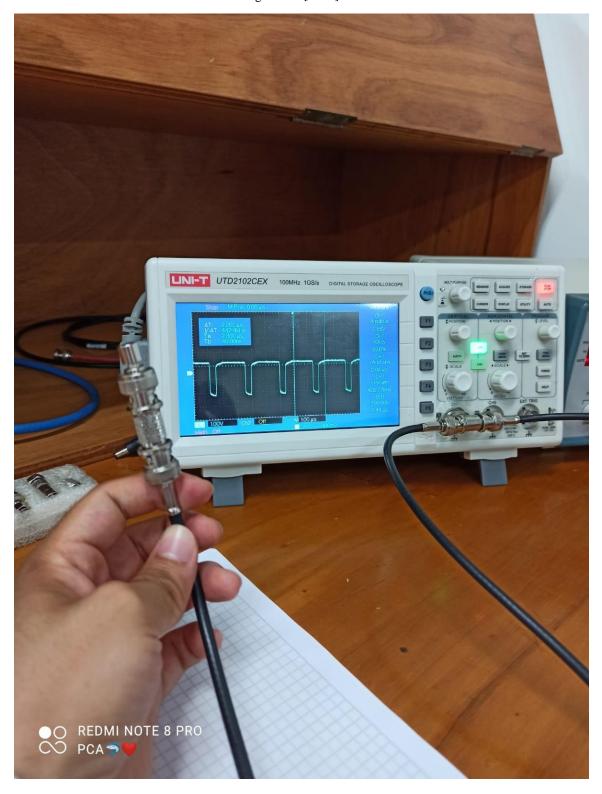Terminal del cable coaxial conectado a la carga de 50 [Ohm]:



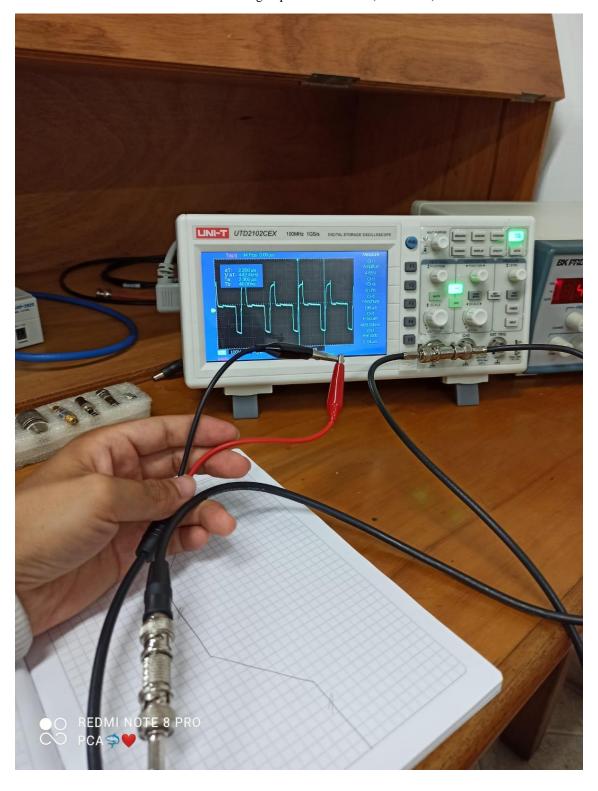Terminal del cable coaxial conectado a la carga tipo corto circuito (cocodrilos):



Terminal del cable coaxial conectado a la carga con resistencia variable (potenciómetro):

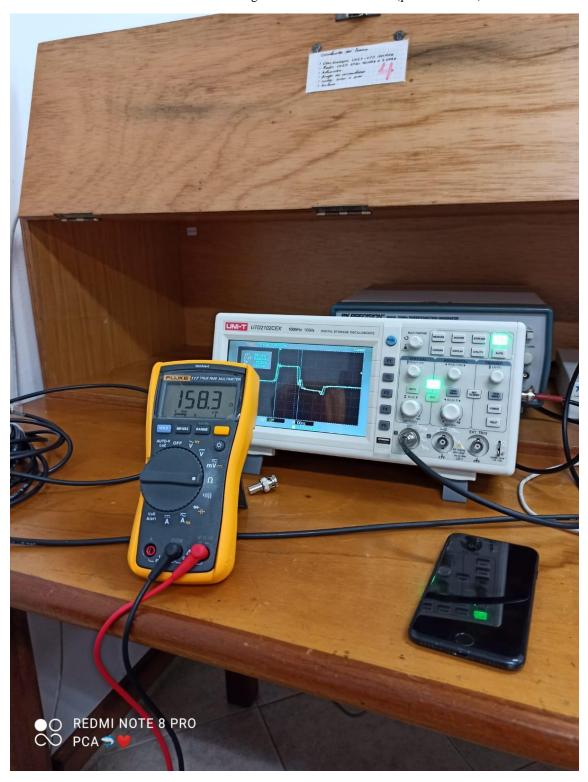


Ilustración 12: Carga de 158.3 [Ohm]


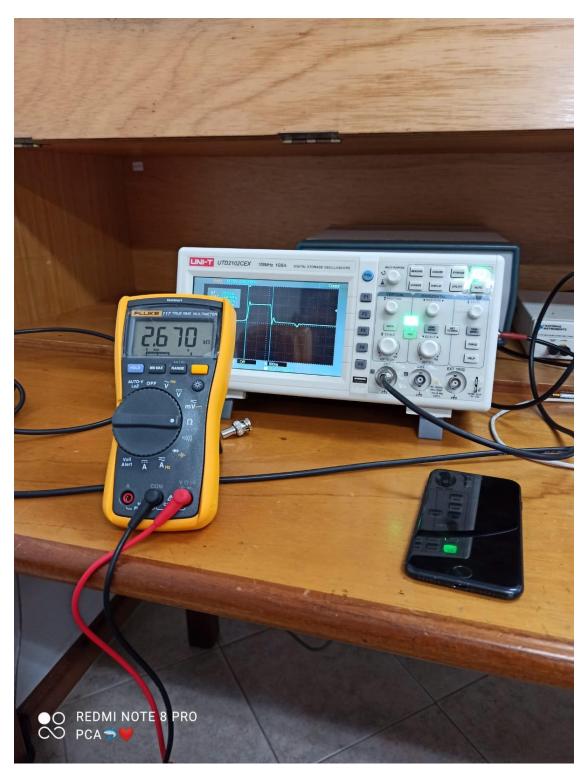


Ilustración 13: Carga de 2.7K [Ohm]

Parte 2-2 reflectometría en el dominio del tiempo:

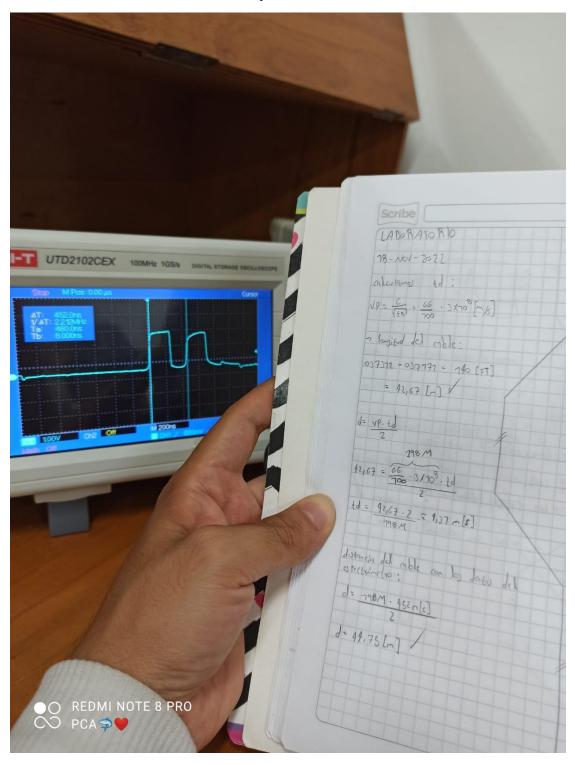Distancia del cable coaxial tanto teórica como prácticamente:



Señal con valores de ciclo de trabajo en 10% y 60%:

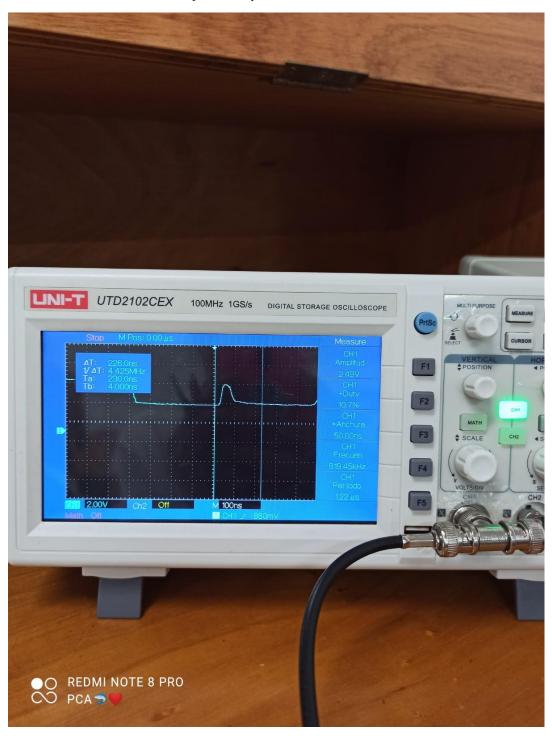


Ilustración 14: Ciclo de trabajo del 10%



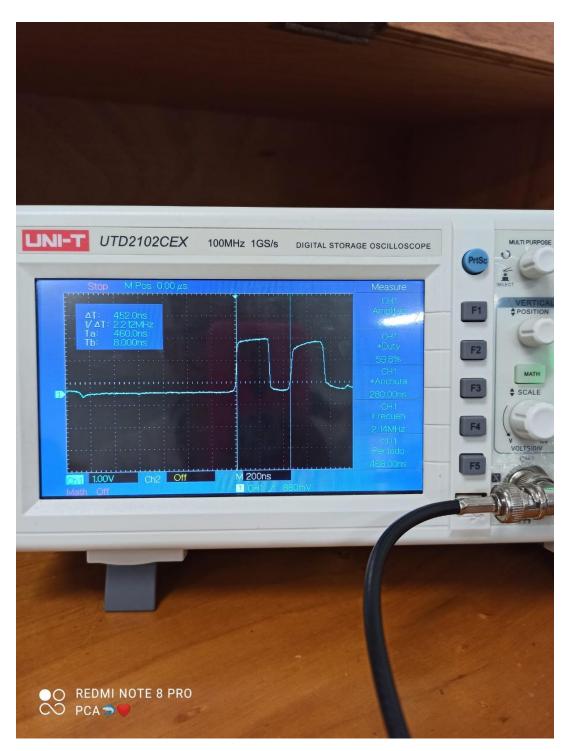


Ilustración 15: Ciclo de trabajo del 60%

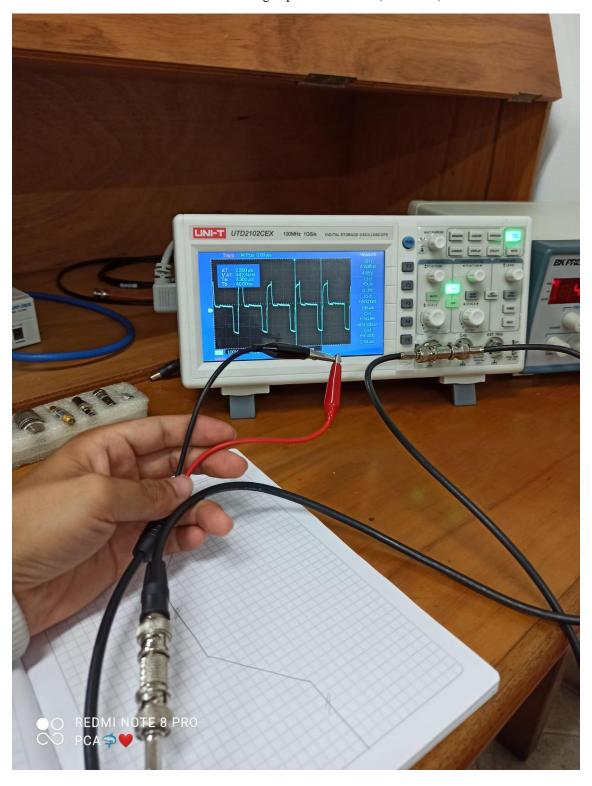Terminal del cable coaxial conectado a una carga tipo corto circuito (cocodrilos):



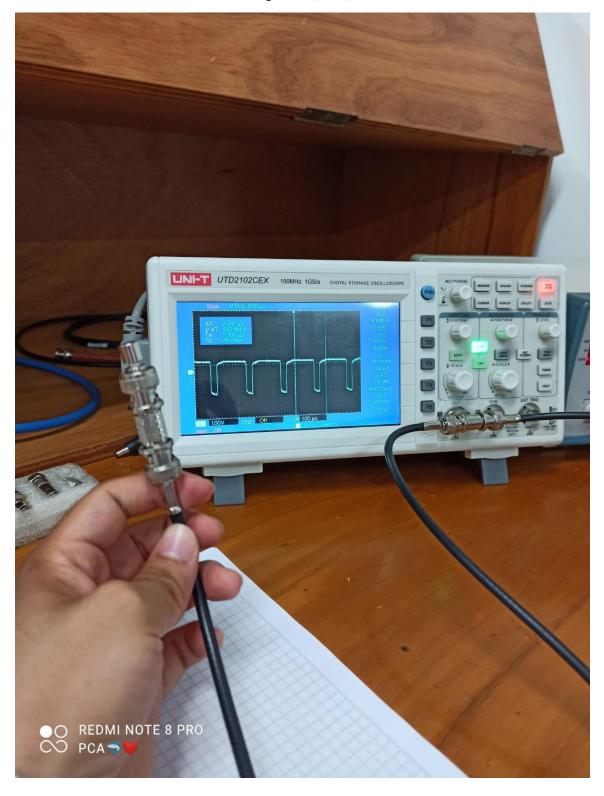Terminal del cable coaxial conectado a una carga de 50 [Ohm]:



Terminal del cable coaxial conectado a la carga con resistencia variable (potenciómetro):

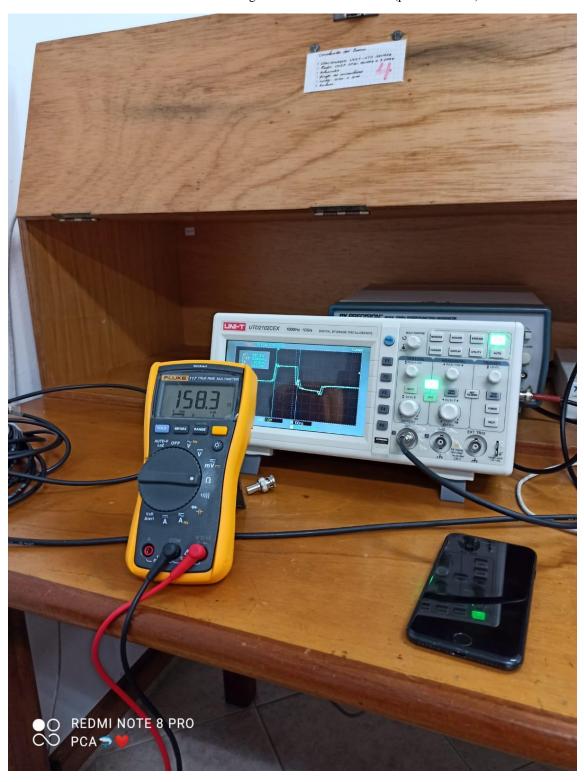


Ilustración 16: Carga de 158.3 [Ohm]

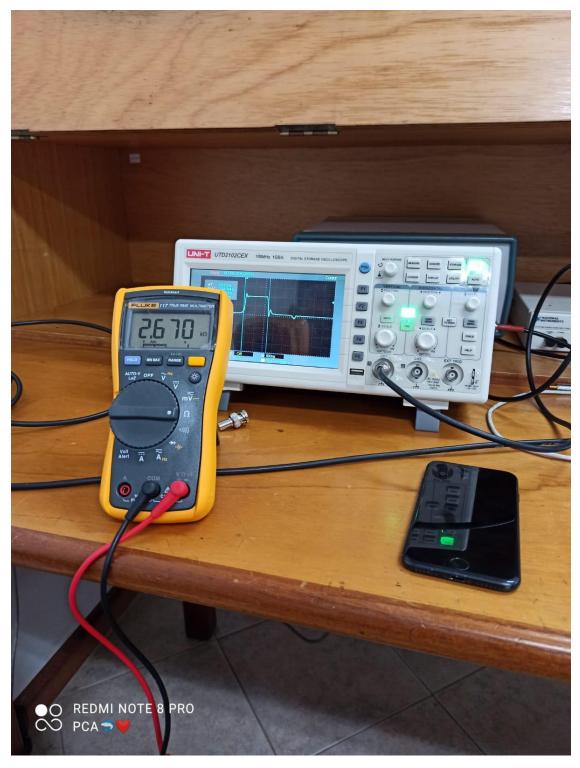


Ilustración 17: Carga de 2.67K [Ohm]

Parte 2-3 medidas de atenuación:

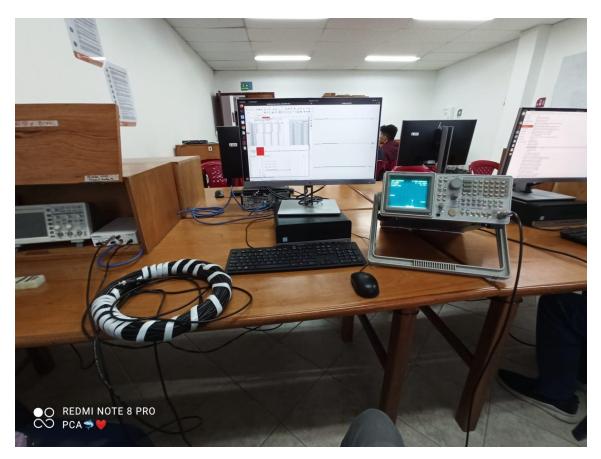


Ilustración 18: Montaje general

Para este caso, se utilizó un GTX de 0 [dB] y una frecuencia de 90M [Hz].

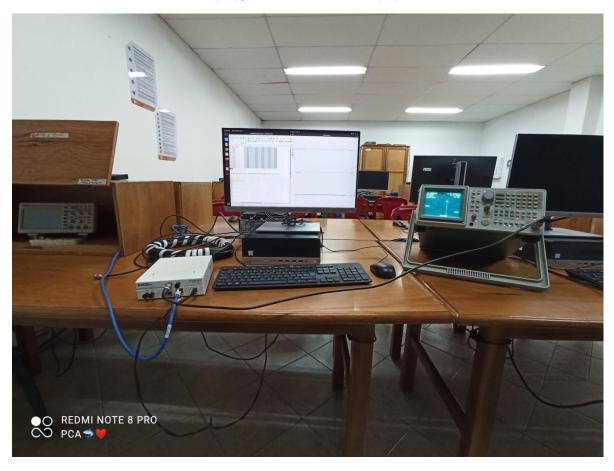


Ilustración 19: Medidas con cable corto

Para la última franja de la tabla de datos se presentó un error en el analizador de espectros, debido a que la frecuencia que me pedía la tabla fue de 2000M [Hz], al tratar de ingresar este valor en el analizador de espectros, este me informa que el valor máximo aceptado es de 1.8G [Hz], la utilización de este valor me empezó a generar resultados menores a los esperados, también se logró notar que la potencia se mantenía en un mismo valor para todos los valores de GTX.



Ilustración 20: Falla con medida de 2000M [Hz]

| | Datos Medidos | | | |
|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Potencia medida en dBm | | | |
| GTX | 0 | 10 | 20 | 30 |
| Frecuencia | GTX = 0 dB | GTX = 10 dB | GTX = 20 dB | GTX = 30 dB |
| 50 | -42,4 | -33,1 | -23,2 | -16,5 |
| 60 | -41,7 | -32,1 | -23,5 | -16,8 |
| 70 | -41,7 | -32,1 | -22,5 | -16,8 |
| 80 | -41,7 | -32,7 | -22,5 | -16,8 |
| 90 | -42,4 | -32,7 | -23,2 | -17,2 |
| 100 | -43,4 | -33,1 | -23,2 | -17,5 |
| 200 | -46,7 | -37,4 | -27,4 | -21,1 |
| 300 | -50,1 | -40,7 | -31,1 | -24,2 |
| 400 | -52,3 | -43,4 | -33,7 | -26,8 |
| 500 | -54,4 | -46,7 | -37,1 | -30,1 |
| 600 | -56,6 | -49,4 | -40,1 | -32,7 |
| 700 | -57,7 | -51,7 | -43,4 | -35,4 |
| 800 | -58,4 | -53,5 | -45,7 | -38,1 |
| 900 | -58,4 | -55,9 | -49,4 | -42,1 |
| 1000 | -58,1 | -56,6 | -51,4 | -43,7 |
| 2000 | -55,9 | -55,5 | -55,9 | -55,5 |
| | | | | |

llustración 21: Tabla de datos